

JERNINDUSTRIENS FORLAG

**El-teknik  
Svagstrøm  
1. del, trin 1a  
Elevblade**

**Foreløbig udgave**


**EFG  
Jern- og Metalindustrien**

## ELEVBLADE

1. Indholdsfortegnelse
2. Opgaver
3. Øvelser
4. Operationsbeskrivelser
5. Arbejdsinstruktioner
6. Teoriinstruktioner

 <i>Jern og Metal</i>	Fagområde	Serviceteknik	Uddannelsesretning
	Emne	Specialudstyr	El-teknik, svagstrøm
	Underskrift	Afprøvning af blinker	Side 8 af 8 Udgave 0676 Kursus 1.del, trin 1A

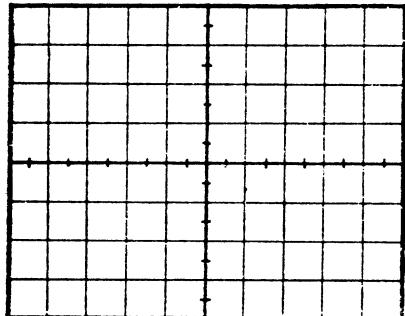7.5 Tegn oscillogram af oscilloscopbilledet



 <i>Jern og Metal</i>	Fagområde Serviceteknik	Uddannelsesretning El-teknik, svagstrøm
	Emne Specialudstyr	Side af 8 8 Udgave 0676 Kursus 1.del, trin 1A
	Underemne Afprøvning af forstærker	Type Arbejdsinstruktion

- 5.3 Forbind prøvekabel fra oscilloscopet til loddefligh nr. 3 og skærmen af kablet til loddefligh nr. 4.
- der skulle nu være kurver på oscilloscopets skærm

- 5.4 Indstil oscilloscopet
- "Level" således at kurverne står stille (ikke driver til venstre)

## 6. MÅLING AF FORSTÄRKNING

- 6.1 Indstil lodret forskydning på oscilloscopet, så det nederste af kurven står på midterstregen
- hvor høj er kurven, når 1 tern er 1 cm høj?

mm

- 6.2 Flyt prøvekablet fra loddefligh 3 og 4 til loddefligh nr. 7 og skærmen til nr. 5
- dette er forstærkerens signaludgang
  - hvor høj er kurven nu?

mm

- 6.3 Flyt prøvekablet fra loddefligh 7 til nr. 6 skærmen stadig på nr. 5
- dette er også forstærkerens signaludgang, men med et dæmpet udgangssignal
  - hvor høj er kurven nu?

mm

- 6.4 Hvor mange gange er kurven højere i forstærkerens udgang end i indgangen?

gange og

gange

- 6.5 Forstærkeren har altså forstærket det modtagne signal:

gange

gange

- 6.6 Kald på læreren og lad ham kontrollere resultaterne.

Fagområde Instrumentbetjening	Uddannelsesretning El-teknik, svagstrøm
Emne Viserinstrumenter	Side af 2 5 Udgave o576 Kursus 1.del, trin 1A
Underemne Måling med transistormultimeter	Type Træningsopgave 1

1. Der skal måles en spænding på 220 V veksel

Hvorledes skal funktionsomskifteren stå? \_\_\_\_\_

Hvorledes skal områdeoombeskifteren stå? \_\_\_\_\_

Til hvilke tilslutningsbøsninger skal prøveledningerne forbides? \_\_\_\_\_

Hvilken skala skal benyttes ved aflæsning? \_\_\_\_\_

Hvor vil skalaviseren stå, såfremt der er 220 V? \_\_\_\_\_

2. Der skal måles en spænding på + 12 V.

Hvorledes skal funktionsomskifteren stå? \_\_\_\_\_

Hvorledes skal områdeoombeskifteren stå? \_\_\_\_\_

Hvorledes skal DC Zero stå? \_\_\_\_\_

Til hvilken tilslutningsbøsning skal de + 12 V forbides? \_\_\_\_\_

Til hvilken tilslutningsbøsning skal stel forbides? \_\_\_\_\_

Hvilken skala skal benyttes ved aflæsning? \_\_\_\_\_

Hvor vil skalaviseren stå, såfremt der er + 12 V? \_\_\_\_\_

3. Hvorledes kan transistormultimeteret indstilles til at måle  $\div 12$  V uden at stelforbindelsen til instrumentet omforbindes?

MEN HUSK AT JUSTERE DC ZERO IGEN!

4. Der skal måles en AC-spænding på 65 mV,  
hvorledes skal funktionsomskifteren stå? \_\_\_\_\_

Hvorledes skal områdeoombeskifteren stå? \_\_\_\_\_

Til hvilke tilslutningsbøsninger skal prøveledningerne forbides? \_\_\_\_\_


Hvilken skala skal benyttes ved aflæsning? \_\_\_\_\_

Hvor vil skalaviseren stå, såfremt der er 65 mV? \_\_\_\_\_



Fagområde <b>Instrumentbetjening</b>	Uddannelsesretning <b>El-teknik, svagstrøm</b>
Emne <b>Viserinstrumenter</b>	Side af 3 5 Udgave 0576 Kursus 1.del, trin 1A
Underemne <b>Måling med transistormultimeter</b>	Type <b>Træningsopgave 2</b>

1. Transistormultimeteret er DC-kalibreret  
Funktionsomskifteren står i stilling DCV -  
Områdeomskifteren står i stilling 100 (X10M)  
Der er tilsluttet prøvedeledninger til bøsningerne V og COM  
Skalaviseren står over 0,54.  
Er det en jævn- eller vekselspænding, der måles? \_\_\_\_\_  
Er den positiv eller negativ? \_\_\_\_\_  
Hvor stor er den målte spænding? \_\_\_\_\_
  
2. Funktionsomskifteren står i stilling ACV  
Områdeomskifteren står i stilling .3 (X100)  
Der er tilsluttet prøvedeledninger til bøsningerne V og COM  
Skalaviseren står over 2,05  
Er det en jævn- eller vekselspænding, der måles? \_\_\_\_\_  
Hvor mange millivolt er den målte spænding? \_\_\_\_\_
  
3. Funktionsomskifteren står i stilling ACV  
Områdeomskifteren står i stilling 10 (X100K)  
Der er tilsluttet prøvedeledninger til bøsningerne V og COM  
Skalaviseren står over 0,95  
Er det jævn- eller vekselspænding, der måles? \_\_\_\_\_  
Hvor stor er den målte spænding? \_\_\_\_\_
  
4. Transistormultimeteret er DC-kalibreret  
Funktionsomskifteren står i stilling DCV +  
Områdeomskifteren står i stilling .1 (X10)  
Der er tilsluttet prøvedeledninger til bøsningerne V og COM  
Skalaviseren står over 0,38  
Er det jævn- eller vekselspænding, der måles? \_\_\_\_\_  
Er den positiv eller negativ? \_\_\_\_\_  
Hvor mange mV er den målte spænding? \_\_\_\_\_

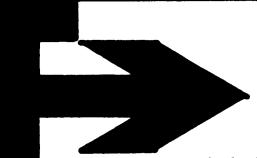2.3 Mål DC-spændingen over  $D_1$ 

- med transistormultimeter
- omhyggeligt
- noter måleresultatet ved  $D_1$  på diagram
- angiv polaritet og størrelse

## 3. SIGNAL-MÅLING

## 3.1 Mål AC-spændingen mellem punkt 5 og 3


- med transistormultimeter
- omhyggeligt
- noter måleresultatet ved punkt 5 på diagram

3.2 Mål AC-spændingen over  $L_2$ 

- med transistormultimeter
- omhyggeligt
- noter måleresultatet ved  $L_2$  på diagram

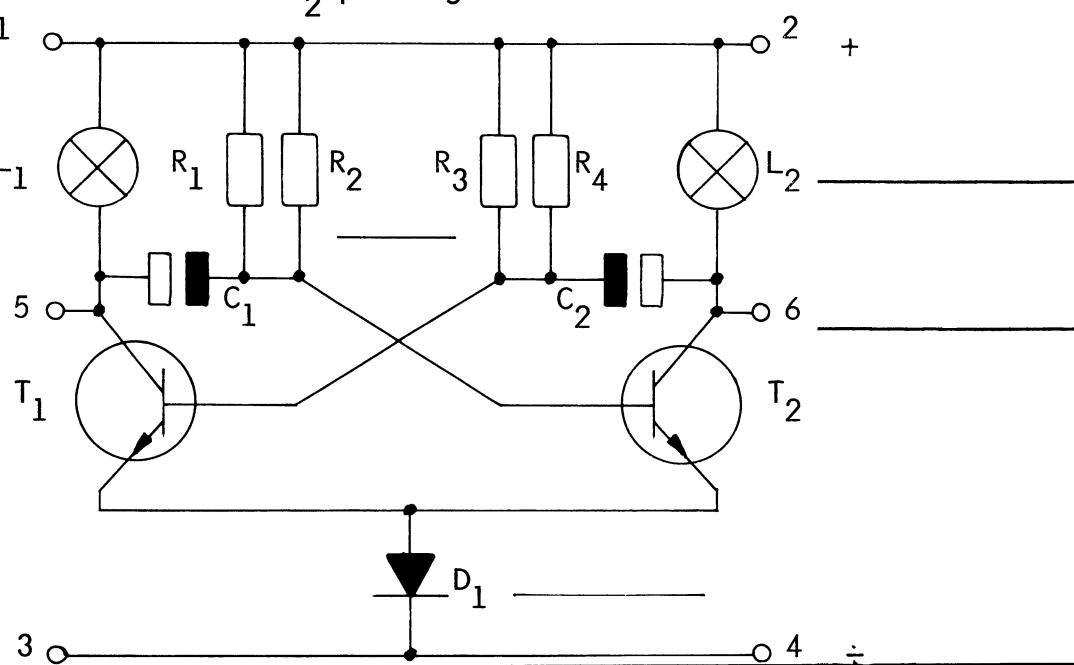3.3 Mål AC-spændingen over  $R_2$ 

- med transistormultimeter
- omhyggeligt
- noter måleresultatet ved  $R_2$  på diagram



Fagområde Instrumentbetjening	Uddannelsesretning El-teknik, svagstrøm
Empf. Generatorer	Side af 3 4 Udgave 0576 Kursus 1. del, trin 1A
Underemne Betjening af Funktionsgenerator	Type Arbejdsinstruktion

1. INDSTILLING AF KURVEFORM

(Se side 5 og 6 i betjeningsvejledningen)

## 1.1 Sinus-form

- knap 9 ude

## 1.2 Firkant-form

- knap 9 inde

2. INDSTILLING AF FREKVENS

(Se side 5 og 6 i betjeningsvejledningen)

## 2.1 Frekvensskala ig finindstilling

- skala inddelt fra lo til loo
- finindstilling med knap 3

## 2.2 Frekvensområde-omskifter


- knapperne 11
- indstil frekvensskala til 3o
- X 1 trykket ind, frekvens = \_\_\_\_\_ Hz
- X lo trykket ind, frekvens = \_\_\_\_\_ Hz
- X loo trykket ind, frekvens = \_\_\_\_\_ Hz = \_\_\_\_\_ KHz
- X 1 K trykket ind, frekvens = \_\_\_\_\_ Hz
- X lo K trykket ind, frekvens = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ MHz

3. INDSTILLING AF UDGANGSSPÆNDING

(Se side 5 og 6 i betjeningsvejledningen)
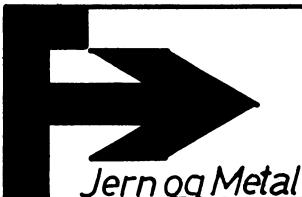
## 3.1 Variabel attenuator

- indstilles med knap 4
- inderste skala inddelt fra 0 til 3,16
- yderste skala inddelt fra 0 til lo



Fagområde <b>Instrumentbetjening</b>	Uddannelsesretning <b>El-teknik, svagstrøm</b>
Emne <b>Generatorer</b>	Side af 3 4 Udgave 0576 Kursus 1.del, trin 1A
Underemne <b>Betjening af Funktionsgenerator</b>	Type <b>Arbejdsinstruktion</b>

### 3.2 Udgangsattenuator

- indstil variabel attenuator til 2 (inderste skala)
- 3,16 mV trykket ind, udgangsspænding = \_\_\_\_\_ mV
- 31,6 mV trykket ind, udgangsspænding = \_\_\_\_\_ mV
- 316 mV trykket ind, udgangsspænding = \_\_\_\_\_ mV = \_\_\_\_\_ V
- 3,16 V trykket ind, udgangsspænding = \_\_\_\_\_ V
- indstil variabel attenuator til 5 (yderste skal)
- 10 mV trykket ind, udgangsspænding = \_\_\_\_\_ mV
- 100 mV trykket ind, udgangsspænding = \_\_\_\_\_ mV = \_\_\_\_\_ V
- 1 V trykket ind, udgangsspænding = \_\_\_\_\_ V

## 4. INDSTILLING TIL SIGNAL FRA DIN-BØSNING


(Se side 5 og 6 i betjeningsvejledningen)

### 4.1 Stereo-udgang (DIN)

- bøsning 6
- kun signal herfra når knap/knapper 5 er trykket ind
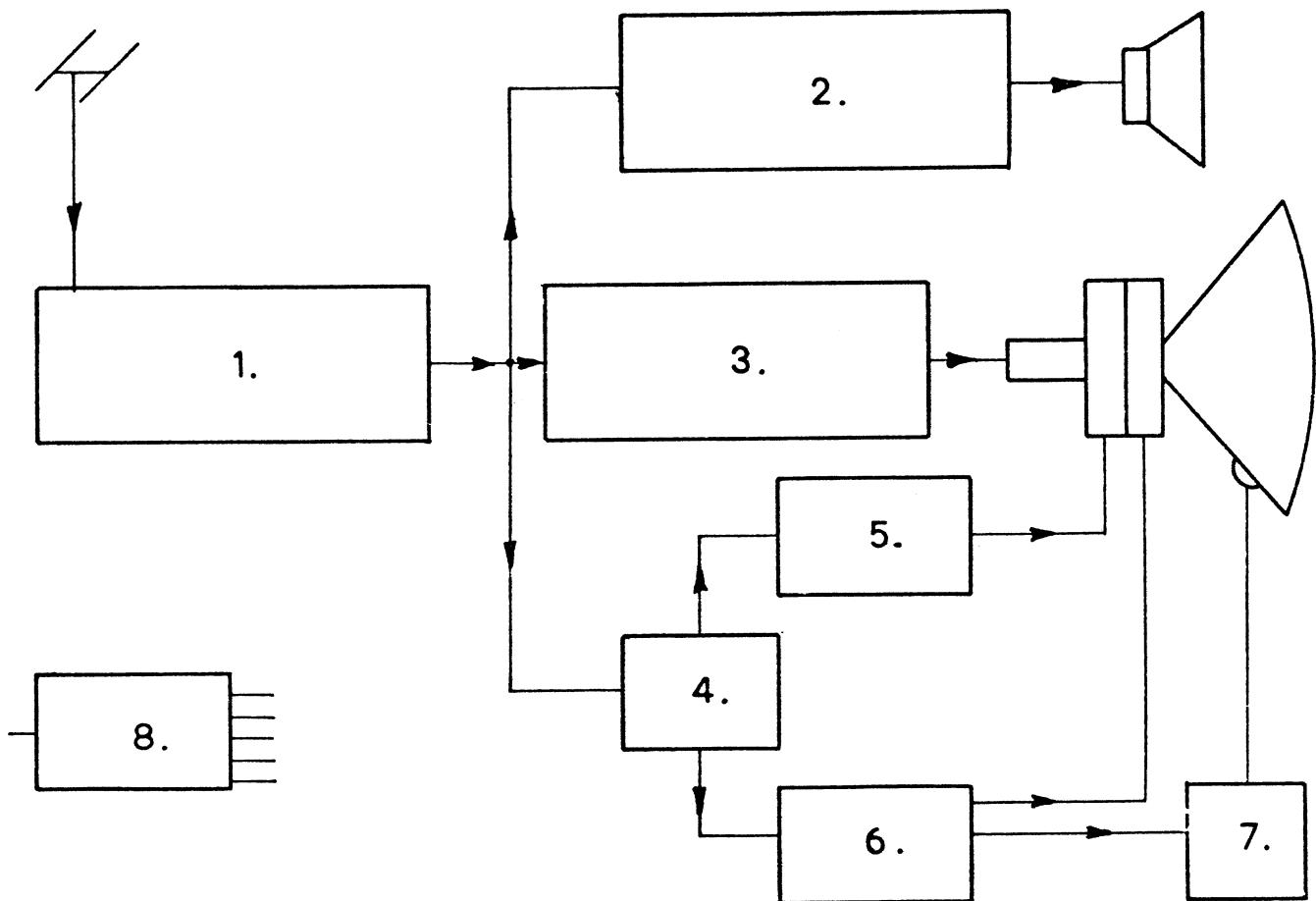
### 4.2 Kanalomskifter

- knapperne 5
- L trykket ind, signal til \_\_\_\_\_ kanal fra DIN-bøsning
- R trykket ind, signal til \_\_\_\_\_ kanal fra DIN-bøsning
- L og R trykket ind, signal til \_\_\_\_\_ og \_\_\_\_\_ kanal fra DIN-bøsning
- L og R ude, \_\_\_\_\_ signaler fra DIN-bøsning




1. Navngiv de enkelte apparatdele og beskriv deres funktion:

- 1: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 3: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 4: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_




Fagområde <b>Systemlære</b>	Uddannelsesretning <b>El-teknik, svagstrøm</b>
Emne <b>Underholdningsudstyr</b>	Side af 2 2 Udgave 0676 Kursus 1. del, trin 1A
Underemne <b>Apparatdelsfunktioner i TV</b>	Type <b>Træningsopgave</b>

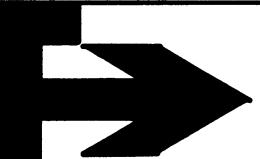- 5: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 6: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 7: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 8: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



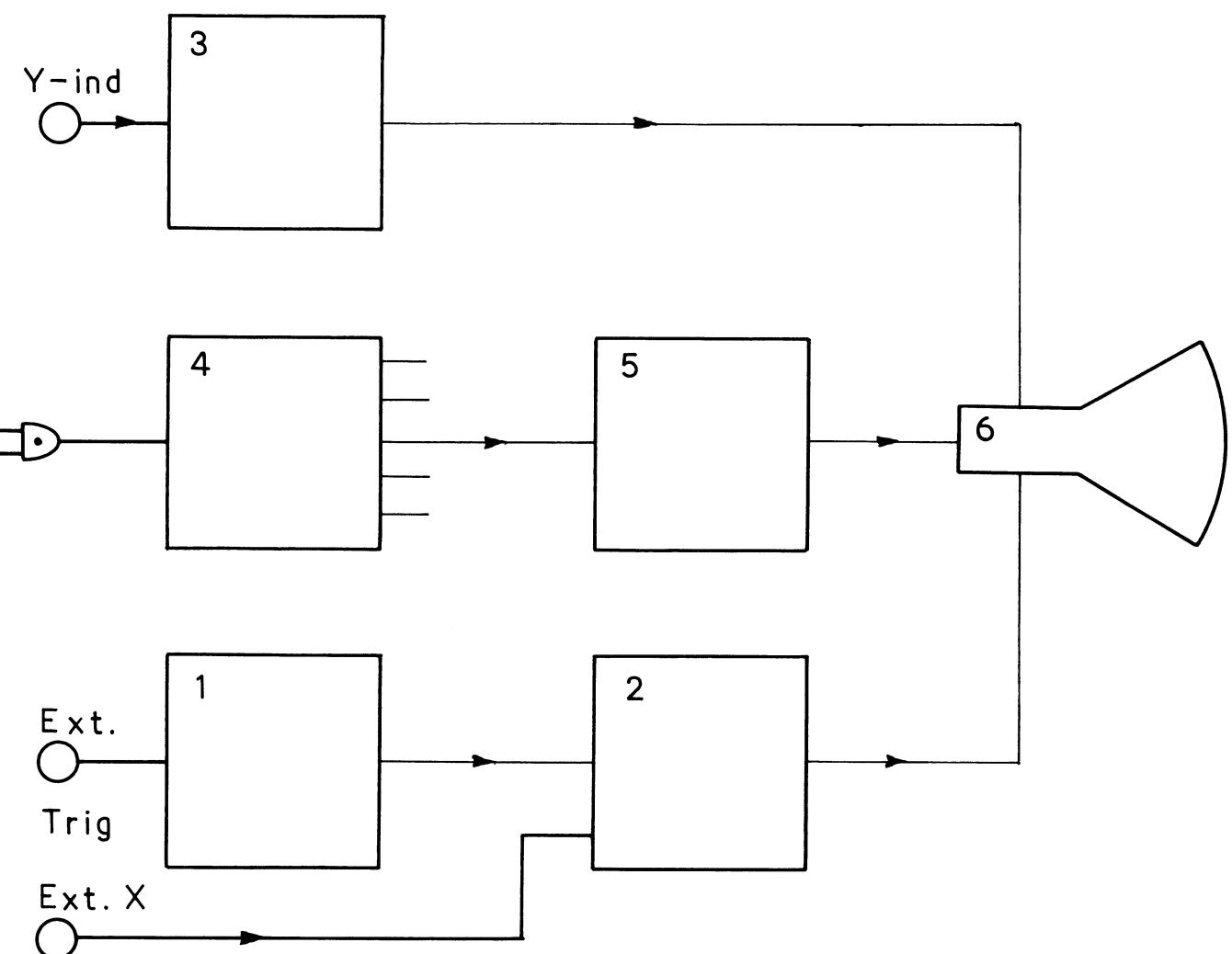1. Indfør navnene på de enkelte apparatdele i apparatdels-diagrammet.



2. Beskriv funktionen af de enkelte apparatdele.

- 1: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



*Jern og Metal*

Fagområde <b>Systemlære</b>	Uddannelsesretning <b>El-teknik, svagstrøm</b>
Emne <b>Måleudstyr</b>	Side af 2 2 Udgave 0676 Kursus
Underemne <b>Apparatdelsfunktioner i oscilloscope</b>	Type <b>Træningsopgave</b>

- 3: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 4: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 5: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 6: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Fagområde

Svagstrømsteknik

Emne

Passive koblinger

Underemne

Serie- og parallelkredsløb

Uddannelsesretning

El-teknik, svagstrøm

Side

4

af

10

Udgave

0676

Kursus

1.del, trin 1A

Type

Arbejdsinstruktion

## 2. TILSLUTNING AF SPÆNDINGSFORSYNING

2.1 Forbind spændingsforsyningen til nettet og tænd for den

2.2 Indstil spændingsforsyningen til 30 V

- knappen "Meter Range"
- knappen "Voltage"
- knappen "Current Limit" drejes højre om til stop
- sluk for spændingsforsyningen igen

2.3 Forbind spændingsforsyningens udgangs-bøsninger til punkt A  
og E i opstillingen

- minus-bøsningen til punkt E
- plus-bøsningen til punkt A

## 3. SPÆNDINGSMÅLING PÅ SERIEFORBINDELSE

3.1 Indstil universalinstrument til at måle 25 V DC

- funktionsomskifter stilling: -
- områdeomskifter stilling: 25 V

3.2 Forbind universalinstrumentet således, at det mäter spændingen  
over  $R_1$

- mellem punkt B og C
- minus-bøsningen til punkt C
- plus-bøsningen til punkt B

3.3 Mål spændingen over  $R_1$

- tænd for spændingsforsyningen
- aflæs universalinstrumentet: \_\_\_\_\_ Volt

3.4 Forbind universalinstrumentet, således at det mäter spændingen over  $R_2$

- mellem punkt C og D
- minus-bøsningen til punkt D
- plus-bøsningen til punkt C

Fagområde <b>Svagstrømsteknik</b>	Uddannelsesretning <b>El-teknik, svagstrøm</b>
Egne <b>Passive koblinger</b>	Side af 5 10 Udgave o676 Kursus Type
Underemne <b>Serie- og parallelkredsløb</b>	1.del, trin 1A

3.5 Mål spændingen over  $R_2$ 

- aflæs universalinstrumentet: Volt
- fjern prøveledningerne til universalinstrumentet

## 3.6 Sammenlign de målte spændinger med modstandenes Ohm-værdier

- over hvilken modstand ligger den største spænding? \_\_\_\_\_
- konklusion: I en serieforbindelse ligger den største spænding over \_\_\_\_\_

4. STRØMMÅLING I SERIEFORBINDELSE

## 4.1 Indstil universalinstrumentet til at måle 10 mA DC

- funktionsomskifter stilling: -
- områdeomskifter stilling: 10 mA

## 4.2 Forbind universalinstrumentet således, at det mäter strømmen gennem serieforbindelsen

- fjern kortslutningsbøjle  $K_1$
- forbind minus-bøsningen til punkt B
- plus-bøsningen til punkt A

## 4.3 Mål strømmen gennem serieforbindelsen

- Aflæs universalinstrumentet: mA
- isæt kortslutningsbøjle  $K_1$  igen

## 4.4 Forbind universalinstrumentet således, at det mäter strømmen gennem serieforbindelsen

- fjern kortslutningsbøjle  $k_2$
- forbind minus-bøsningen til punkt E
- plus-bøsningen til punkt D

## 4.5 Mål strømmen gennem serieforbindelsen

- aflæs universalinstrumentet: \_\_\_\_\_ mA
- sæt kortslutningsbøjle  $K_2$  igen
- sluk for spændingsforsyningen

## 4.6 Sammenlign de to strømmålinger

- er der forskel på størrelsen af den strøm, der løber ind i, og den strøm, der løber fra serieforbindelsen?

---

- konklusion: I en serieforbindelse af modstande, er strømmen overalt

---

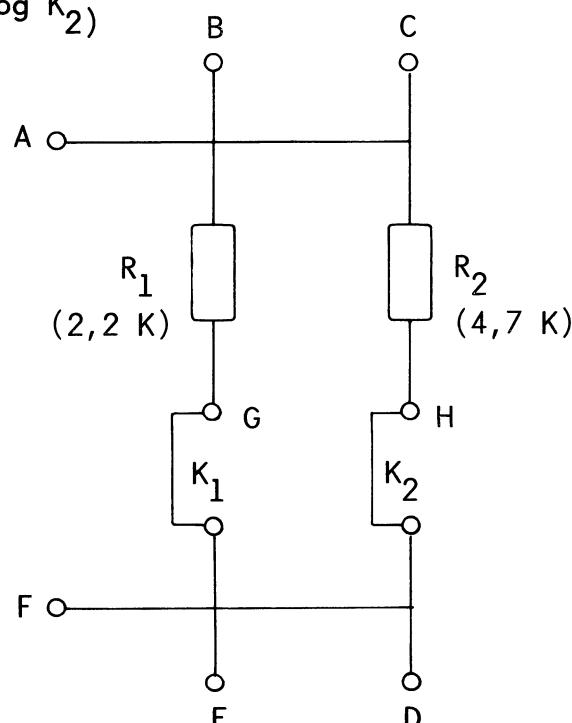

5. SAMMENSÆTNING AF MÅLEOPSTILLING

## 5.1 Fjern alle komponenter fra universalbrædt

- fjern ledninger fra universalinstrument
- fjern ledninger fra spændingsforsyning

## 5.2 Parallelforbindelse i diagramform

- med modstande på 2,2 KOhm og 4,7 KOhm ( $R_1$  og  $R_2$ )
- og med to kortslutningsbøjler ( $K_1$  og  $K_2$ )



Fagområde <b>Svagstrømsteknik</b>	Uddannelsesretning <b>El-teknik, svagstrøm</b>
Emne <b>Passive koblinger</b>	Side af 8.10 Udgave 07.76 Kursus 1.del, trin 1a
Underemne <b>Serie- og parallelkredsløb</b>	Type <b>Arbejdsinstruktion</b>

6. Tilslutning af spændingsforsyning

6.1 Forbind spændingsforsyningens udgangsbøsning til punkt A  
og F i opstillingen

- minusbøsningen til punkt F
- plusbøsningen til punkt A

6.2 Tænd for spændingsforsyningen

- skal stadig levere 30 V

7. Spændingsmåling over parallelt forbindelse

7.1 Indstil universalinstrumentet til at måler 100 V DC

- funktionsomskifter stilling : -
- områdeomskifter stilling: 100V

7.2 Forbind universalinstrumentet således, at det måler spændingen  
over  $R_1$

- mellem punkt B og E
- minusbøsningen til punkt E
- plusbøsningen til punkt B

7.3 Mål spændingen over  $R_1$

- aflæs universalinstrumentet: \_\_\_\_\_ V

7.4 Forbind universalinstrumentet således, at den måler spændingen  
over  $R_2$

- mellem punkt C og D
- minusbøsningen til punkt D
- plusbøsningen til punkt C

7.5 Mål spændingen over  $R_2$

- aflæs universalinstrumentet: \_\_\_\_\_ V
- sluk for spændingsforsyningen igen

## 7.6 Sammenlign de to spændingsmålinger

- er der forskel på den spænding, der måles over de forskellige modstande i en parallelforbindelse? \_\_\_\_\_
- konklusion: I en parallelforbindelse af forskellige modstande er spændingen over modstandene \_\_\_\_\_

8. STRØMMÅLING I PARALLELFORBINDELSE

## 8.1 Indstil universalinstrument til at måle 50 mA DC

- funktionsomskifter stilling: -
- områdeomskifter stilling: 0,05 A (50 mA)

8.2 Forbind universalinstrumentet således, at det mäter strømmen gennem  $R_1$ 

- fjern kortslutningsbøjle  $K_1$
- forbind minus-bøsningen til punkt E
- forbind plus-bøsningen til punkt G

8.3 Mål strømmen gennem  $R_1$ 

- tænd for spændingsforsyningen
- aflæs universalinstrumentet: \_\_\_\_\_ mA
- sæt kortslutningsbøjle  $K_1$  igen

8.4 Forbind universalinstrumentet således, at det mäter strømmen gennem  $R_2$ 


- fjern kortslutningsbøjle  $K_2$
- forbind minus-bøsningen til punkt D
- forbind plus-bøsningen til punkt H

8.5 Mål strømmen gennem  $R_2$ 

- aflæs universalinstrumentet: \_\_\_\_\_ mA
- sluk for spændingsforsyningen igen
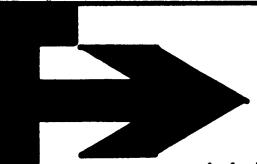
## 8.6 Sammenlign de målte strømme med modstandenes Ohm-værdier

- i hvilken modstand går den største strøm? \_\_\_\_\_
- konklusion: I en parallelforbindelse går den største strøm i den \_\_\_\_\_



1. Hvad kaldes det viste kredsløb?

---




2. Over hvilken modstand ligger den mindste spænding?

---



3. Er der forskel på størrelsen af strømmen, der løber igennem henholdsvis  $R_1$  og  $R_2$ ?

---

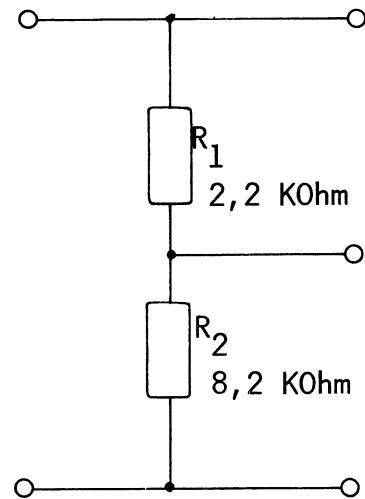

4. Hvad kaldes det viste kredsløb?

---




5. Gennem hvilken modstand løber den mindste strøm?

---



6. Er der forskel på størrelsen af spændingen, der ligger over henholdsvis  $R_1$  og  $R_2$ ?

---

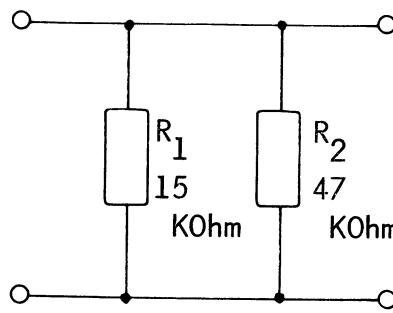

Sæt X i den kolonne hvor navn og symbol  
passer sammen!

Kondensator							
PNP-transistor							
Elektrolyt							
Modstand							
Transformator							
NPN-transistor							
Diode							

Kontroller dine besvarelser med dine komponentblade!

Fagområde  
**Komponentlære**Emne  
**Komponentkendskab**Underemne  
**Diagramsymboler**

Uddannelsesretning

**El-teknik, svagstrøm**Side af  
10 10Udgave  
06/76Kursus  
1.del, trin 1A


Type

**Træningsopgave 2**

Benyt side 9 til besvarelse af følgende:

Hvilken type komponent viser diagramsymbolet,  
der er i cirkel:

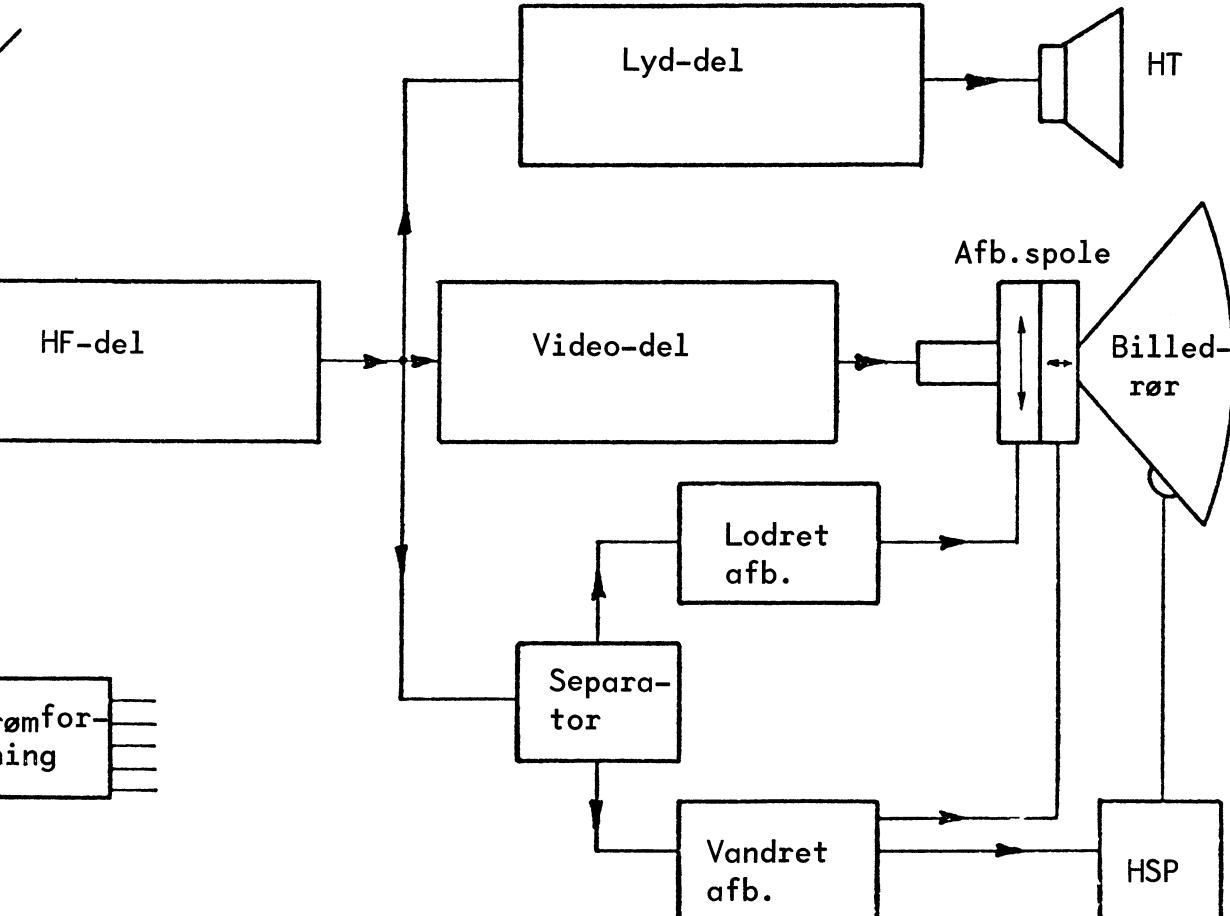- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_
- 4 \_\_\_\_\_
- 5 \_\_\_\_\_
- 6 \_\_\_\_\_
- 7 \_\_\_\_\_
- 8 \_\_\_\_\_
- 9 \_\_\_\_\_



Apparat nr.: \_\_\_\_\_

Fejlsymptom: \_\_\_\_\_

I hvilken apparatdel skal fejlen søges? \_\_\_\_\_

Apparat nr.: \_\_\_\_\_


Fejlsymptom: \_\_\_\_\_

I hvilken apparatdel skal fejlen søges? \_\_\_\_\_

Apparat nr.: \_\_\_\_\_

Fejlsymptom: \_\_\_\_\_

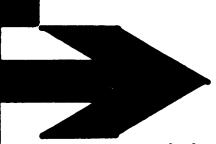I hvilken apparatdel skal fejlen søges? \_\_\_\_\_



Jern og Metal

Fagområde  
Serviceteknik

Uddannelsesretning  
El-teknik, svagstrøm

Emne  
Underholdningsudstyr

Side af  
2 2

Udgave

Kursus

o676 1.del, trin 1A

Underskrift  
Apparadelsfejlfinding  
på TV

Type  
Træningsopgave

Apparat nr.: \_\_\_\_\_

Fejlsymptom: \_\_\_\_\_

I hvilken apparatdel skal fejlen søges? \_\_\_\_\_

Apparat nr.: \_\_\_\_\_

Fejlsymptom: \_\_\_\_\_

I hvilken apparatdel skal fejlen søges? \_\_\_\_\_



Fagområde <b>Serviceteknik</b>	Uddannelsesretning <b>El-teknik, svagstrøm</b>
Emne <b>Måleudstyr</b>	Side af 2 4
Underemne <b>Båndafprøvning af millivoltmeter</b>	Udgave 0676

Kursus  
1 del, trin 1A  
Type  
**Arbejdsinstruktion**

## 1. MEKANISK KONTROL

### 1.1 Kontroller kabinet

- skruer og møtrikker
- gummifødder
- håndtag
- beslag til netledning
- overflade af kabinet

### 1.2 Kontroller forplade

- tekst, tal og symboler
- betjeningsknapper og bøsninger
- kontrollampe og viserinstrument - mekanisk nuljustering

### 1.3 Kontroller bagplade

- tekst, tal og symboler
- sikringsholder og bøsninger

### 1.4 Kontroller netttilslutning

- netspændingsindstilling (220 V AC)
- netledning
- netstik

## 2. ELEKTRISK KONTROL

### 2.1 Hvilken spændingstype kan instrumentet måle?

- se manualen side B-1
- DC eller AC? \_\_\_\_\_
- hvilket frekvensområde? \_\_\_\_\_

### 2.2 Kontroller spændingsområderne

- v.h.a. funktionsgenerator for områderne 1 mV til 3 V
- brug transistormultimeter som kontrolinstrument
- måler instrumentet korrekt på alle områder? \_\_\_\_\_

 <i>Jern og Metal</i>	Fagområde Serviceteknik	Uddannelsesretning El-teknik, svagstrøm		
	Emne Måleudstyr	Side 3	af 4	Udgave 0676
	Underemne Båndafprøvning af millivoltmeter	Kursus 1.del, trin 1A		Type Arbejdsinstruktion

### 2.3 Kontroller DC-output

- se manual side B-2 (DC OUTPUT)
- kontroller for områderne: 100 mV og 3 V
- v.h.a. funktionsgenerator og transistormultimeter

### 2.4 Kontroller AC-output

- se manual side B-2 (AMPLIFIER OUTPUT)
- kontroller for områderne: 30 mV og 1 V
- v.h.a. funktionsgenerator og transistormultimeter

### 2.5 Overbelastningsbeskyttelse

- se manual side B-2 (OVERLOAD PROTECTION)
- indtil hvilken spænding er voltområderne beskyttet?

---

- indtil hvilken spænding er millivoltområderne beskyttet?

---

 <i>Jern og Metal</i>	Fagområde	Serviceteknik	Uddannelsesretning		
	Emne	Måleudstyr	Side	af	Udgave
	Underemne	Båndafprøvning af millivoltmeter	4	4	0767
			Kursus		1. del, trin 1A
			Type	Træningsopgave	

### BÅNDAFPRØVNING AF MILLIVOLTMETER RV 36 nr.:

#### 1. Mekanisk kontrol

- kabinet
- (se punkt 1.1 i arbejdsinstruktion)
- forplade
- (se punkt 1.2 i arbejdsinstruktion)
- bagplade
- (se punkt 1.3 i arbejdsinstruktion)
- nettilslutning
- (se punkt 1.4 i arbejdsinstruktion)

#### 2. Elektrisk kontrol

- spændingsområder
- (se punkt 2.2 i arbejdsinstruktion)
- DC-output
- (se punkt 2.3 i arbejdsinstruktion)
- AC-output
- (se punkt 2.4 i arbejdsinstruktion)

#### 3. Konklusion

- instrumenterne er i orden/ikke i orden
  - hvis, ikke i orden, fejlsymptom:
- 
- 
-

Fagområde	Serviceteknik	Uddannelsesretning El-teknik, svagstrøm		
Emne	Måleudstyr	Side af	Udgave	Kursus
Underemne	Båndafprøvning af oscilloscope	4	5 0676	1.del, trin 1A

### 3.7 Kontroller

- at signalet fylder 5 cm i lodret afbøjning
- at hver vandret streg fylder 1 cm

### 4. KONKLUSION

4.1 Er oscilloscopet i orden? \_\_\_\_\_

- ref. punkt 1,2 og 3

4.2 Hvis ikke, beskriv defekten/defekterne:

---

---


---

---

---

---

---

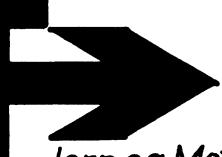 <i>Jern og Metal</i>	Fagområde <b>Serviceteknik</b>	Uddannelsesretning <b>El-teknik, svagstrøm</b>
	Emne <b>Måleudstyr</b>	Side af 5 5 Udgave 0676 Kursus 1.del, trin 1A
	Underemne <b>Båndafprøvning af oscilloscope</b>	Type <b>Træningsopgave</b>

APPARAT nr.: \_\_\_\_\_

1. Mekanisk kontrol

(se punkt 1 i arbejdsinstruktion)

- forplade:

\_\_\_\_\_

- bagplade:

\_\_\_\_\_

- svøb og bund:

\_\_\_\_\_

2. Elektrisk kontrol

(se punkt 2 i arbejdsinstruktion)

- normalindstilling

\_\_\_\_\_

- betjeningsknapper

\_\_\_\_\_

3. AC-måling

- (se punkt 3 i arbejdsinstruktion)

\_\_\_\_\_

- lodret afbøjning:

\_\_\_\_\_

- vandret afbøjning:

\_\_\_\_\_

4. Slutkonklusion

- er oscilloscopet i orden?

\_\_\_\_\_

- hvis ikke, beskriv defekten/defekterne:

\_\_\_\_\_

---



---




---



---



---

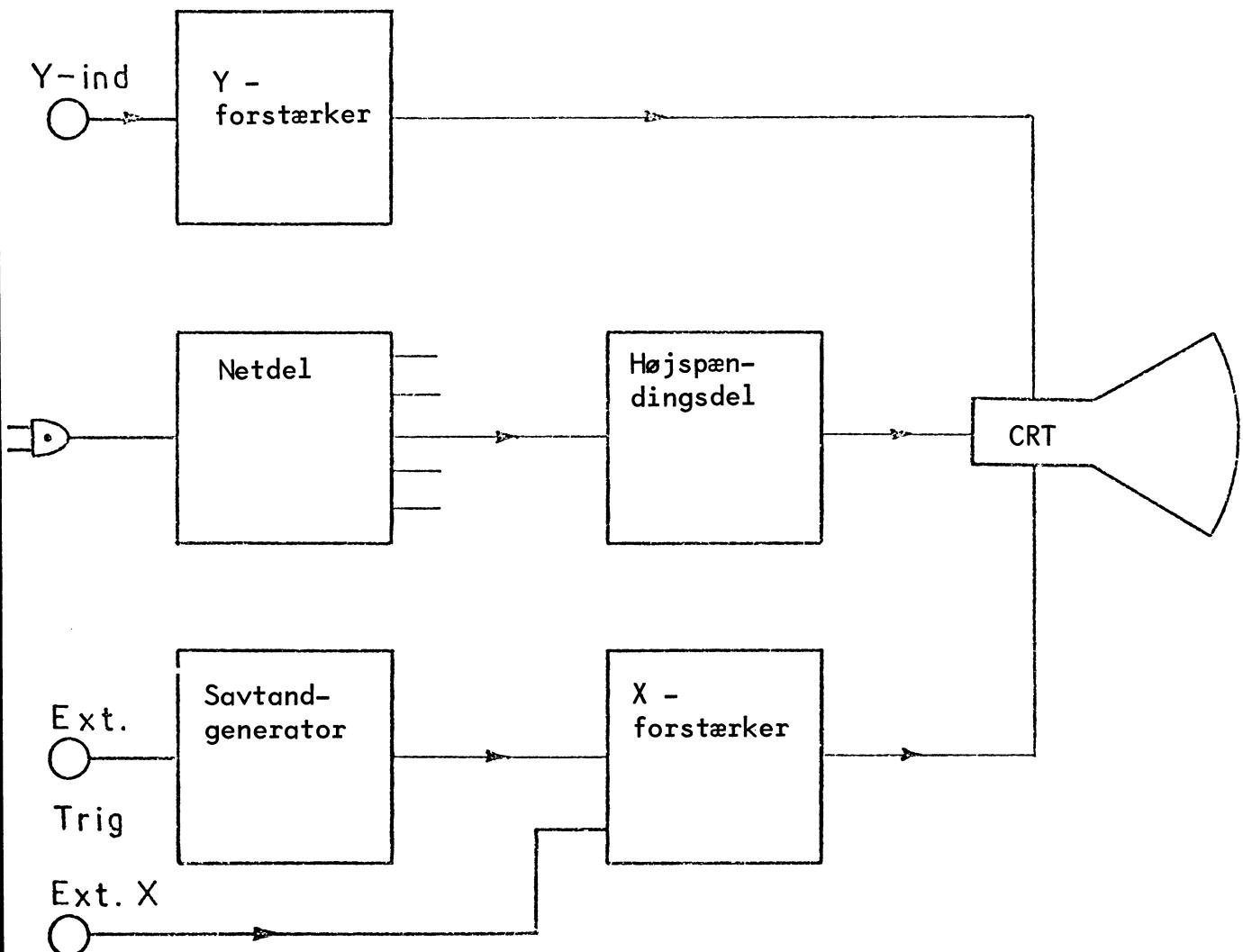

Apparat nr.: \_\_\_\_\_

Fejlsymptom: \_\_\_\_\_

I hvilken apparatdel skal fejlen søges? \_\_\_\_\_

Apparat nr.: \_\_\_\_\_

Fejlsymptom: \_\_\_\_\_

I hvilken apparatdel skal fejlen søges? \_\_\_\_\_

Apparat nr.: \_\_\_\_\_

Fejlsymptom: \_\_\_\_\_

I hvilken apparatdel skal fejlen søges? \_\_\_\_\_

 <i>Jern og Metal</i>	Fagområde	Serviceteknik	Uddannelsesretning		
	Emne	Måleudstyr	El-teknik, svagstrøm		
	Underemne	Apparatedelsfejlfinding på oscilloscope	side af	2 2	Udgave 0676 Kursus 1.del, trin 1A

Apparat nr.: \_\_\_\_\_

Fejlsymptom: \_\_\_\_\_

I hvilken apparatdel skal fejlen søges? \_\_\_\_\_

Apparat nr.: \_\_\_\_\_


Fejlsymptom: \_\_\_\_\_

I hvilken apparatdel skal fejlen søges: \_\_\_\_\_
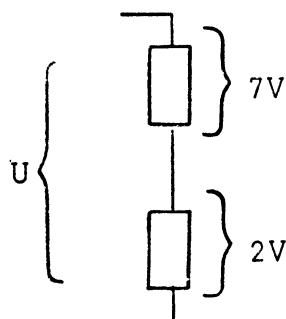
### 1. Addition

Bruge for eks. når delspændinger er kendt, og man ønsker at finde den samlede spænding ( $U$ ).

I dette tilfælde vil resultatet være  $7V + 2V = 9V$




### 2. Subtraktion

Såfremt man kende den samlede spænding og nogle af delspændingerne, er denne regningsart meget brugt for at finde de resterende spændinger


I dette tilfælde vil spændingen over  $R_2$  kunne findes som:

$$\underline{9V - 7V = 2V}$$

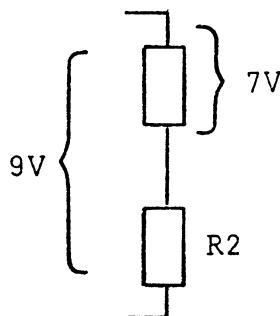

Prøv selv med nogle eksempler idet du bruger bilag 1 og notere resultaterne herunder.

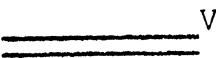
- Beregn spændingen over modstand  $R_{101}$




- Beregn spændingen over transistor  $T_{101}$



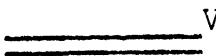- Beregn spændingen over modstand  $R_{106}$



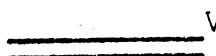- Beregn spændingen over modstand  $R_{107}$




Fagområde Alm. faglige emner	Uddannelsesretning El-teknik, svagstrøm
Emn <sup>n</sup> Faglig regning	Side af 8 Udgave 0676 Kursus 1.del, trin 1A
Underemne Anvendelse af matematiske regneregler	Type Teoriark

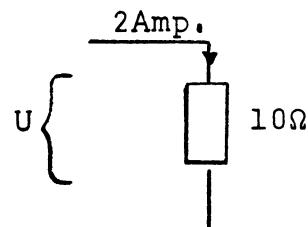3. Multiplikation

Denne regningsart er selvfølgelig meget anvendt, for eks. til beregning af spændingen over en modstand når strøm og modstand er kendt.

I dette tilfælde vil vi bruge formlen:  $U = I \cdot R$  og resultatet vil derfor være  $2 \cdot 10 = 20V$




- Prøv selv udfra bilag 1 at beregne effekten "P" der afsættes i lampe La-102, idet du bruger formlen:  $P = U \cdot I$

Watt.

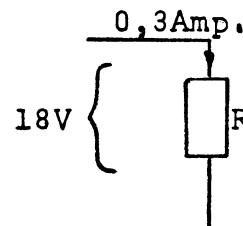4. Division

Bruge for eks. når spændingen over og strømmen igennem en komponent er kendt, og man ønsker at beregne komponentens modstand. "R"

Vi bruger formlen:  $R = \frac{U}{I}$  og resultatet bliver:  $\frac{18}{0,3} = 60\Omega$



- Prøv selv udfra bilag 1 at beregne følgende:

Mødstanden af lampen La-102

udfra formlen:  $R = \frac{U}{I}$

$\Omega$

- Forstærkningen af transistorforstærker bestående af T-102, T103 og T-104.  
(indgangssignalets størrelse er vist i stiplet firkant  
lige efter C-106)  
(udgangssignalets størrelse er vist mellem La-102 og R-113)  
Brug formlen: forstærkning =  $\frac{\text{udg.signal}}{\text{indg.signal}}$  gange

Fagområde Alm. feglige emner	Uddannelsesretning El-teknik, svagstrøm
Emne Faglig regning	Side af Udgave Kursus 5, 8 0676 1.del, trin 1A
Underemne Anvendelse af matematiske regneregler	Type Teoriark

5. Omskrivning af formler

For ikke at gå og huske på en masse formeler, er der brug for at kunne omskrive grundformlerne til den formel, der skal anvendes.

Eks. 1

Formlen for den samlede modstand i en serieforbindelse ser således ud:

$$R_s = R_1 + R_2 + R_3$$

Er det nu  $R_3$  der er den ukendte, isoleres denne størrelse, på den ene side af lighedstegnet.

$$R_s - R_1 - R_2 = R_3$$

De andre flyttes over og ændres fortegn

Eks. 2

Formlen for Ohms-lov ser således ud:

$$I = \frac{U}{R}$$

Er det nu  $U$  der er den ukendte, isoleres denne størrelse, på den ene side af lighedstegnet.

$$I \cdot R = U$$

Den anden størrelse flyttes over og ændres fra nævner til tæller

- Prøv selv med følgende eksempler:

$$I = \frac{U}{R} \quad R \text{ er ukendt}$$

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L \quad L \text{ er ukendt}$$

$$R_k = R_v \div \Delta R \quad \Delta R \text{ er ukendt}$$

Fagområde Alm. faglige emner	Uddannelsesretning El-teknik, svagstrøm
Emne Faglig regning	Side af 6 8 Udgave 0676 Kursus 1.del, trin 1A
Underemne Anvendelse af matematiske regneregler	Type Teoriark

## 6. Regning med 10-potenser

Indenfor svagstrøm er det sjældent at bruge og beregne i grundenheder som Ohm, Ampere og Farad, da det oftest er for små eller for store størrelser

Eks. en kondensator på 12pF kunne skrives som:

$$12\text{pF} = 0,00000000012\text{F} !$$

en modstand på 22MΩ kunne skrives som:

$$22\text{M}\Omega = 22000000\Omega !$$

Derfor er det, at kunne regne med 10-potens, en stor nødvendighed.

Eks.  $12\text{pF} = 12 \cdot 10^{-12}$

$22\text{M}\Omega = 22 \cdot 10^6$

### 10-potenser

$$10^0 = 1$$

$$10^1 = 10$$

$$10^2 = 10 \times 10 = 100$$

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$$

$$10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10000$$

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01$$

$$10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001$$

$$10^{-4} = \frac{1}{10000} = 0,0001$$

### Multiplikation

$$10^2 \times 10^3 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^{2+3} = 10^5$$

$$10^3 \times 10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^{3+5} = 10^8$$

- Prøv selv med de næste eksempler!

$$10^2 \times 10^4 = 10^6$$

$$10^3 \times 10^{-2} = 10^1$$

$$10^3 \times 10^7 =$$

$$10^4 \times 10^{-3} =$$

$$10^8 \times 10^1 =$$

$$10^8 \times 10^{-3} =$$

Fagområde Alm. faglige emner	Uddannelsesretning El-teknik, svagstrøm
Emne Faglig regning	Side af 8 Udgave 0676 Kursus 1.del, trin 1A
Underemne Anvendelse af matematiske regneregler	Type Teoriark

Regning med 10-potenser10-potenser

$$10^0 = 1$$

$$10^1 = 10$$

$$10^2 = 10 \times 10 = 100$$

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$$

$$10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10000$$

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01$$

$$10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001$$

$$10^{-4} = \frac{1}{10000} = 0,0001$$

Division

$$\frac{10^5}{10^2} : \text{ da } \frac{1}{10^2} = 10^{-2} \text{ er } \frac{10^5}{10^2} = 10^5 \times \frac{1}{10^2} = 10^5 \times 10^{-2} = 10^3$$

$$\frac{10^8}{10^3} = 10^8 \times \frac{1}{10^3} = 10^8 \times 10^{-3} = 10^{8-3} = 10^5$$

$$\frac{10^{12}}{10^3} = 10^{12-3} = 10^9$$

$$\frac{10^5}{10^{-2}} = 10^5 \times \frac{1}{10^{-2}} = 10^5 \times 10^{-(-2)} = 10^{5-(-2)} = 10^7$$

- Prøv selv med de næste eksempler!

$$\frac{10^5}{10^3} = 10^2$$

$$\frac{10^3}{10^{-2}} =$$

$$\frac{10^8}{10^4} =$$

$$\frac{10^2}{10^{-6}} =$$

Fagområde Alm. faglige emner	Emne Faglig regning	Uddannelsesretning El-teknik, svagstrøm
		Side af 8 2 0676
Underemne Anvendelse af matematiske regneregler		Kursus 1.del, trin 1A Type teoriark

## 7. 10-potens benævnelser

For at lette angivelsen af størrelsen på de forskellige komponenter, der bruges i elektronikken, indføres en række bogstaver til erstatning af 10-potenser.

G (udtales giga) angiver  $10^9$

M (udtales mega) angiver  $10^6$

K (udtales kilo) angiver  $10^3$

m (udtales milli) angiver  $10^{-3}$

μ (udtales mikro) angiver  $10^{-6}$

n (udtales nano) angiver  $10^{-9}$

p (udtales pico) angiver  $10^{-12}$

- Prøv selv udfra bilag 1 at omskrive følgende benævnelser til 10-potens og decimaltal:

Komponent	Værdi	dette svarer til	grundenhed
R-101	<u>4,7KΩ</u>	<u><math>4,7 \cdot 10^3</math></u>	<u><math>4700 \Omega</math></u>
R-109	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
C-105	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Omregn følgende til: skriv eksponenten

16000Ω svarer til   KΩ =  $16 \cdot 10$   

2200mA svarer til   Ampere